

DISEÑO HARDWARE CON VHDL

- ✓ Lenguaje de Descripción Hardware
- ✓ Descripción Hardware en VHDL
- ✓ Estructura de un Modelo VHDL
- ✓ Elementos Básicos de VHDL
- ✓ Ejemplo: Máquina de Estados Finita

Javier Resano, *GAZ: Grupo de Arquitectura de Computadores*



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza

Lenguaje de Descripción Hardware

- ¿Qué es HDL?
 - Lenguajes creados para el diseño de circuitos:
 - » Nivel de puerta (gate level).
 - » Nivel de comportamiento (behavioural level).
 - La estructura del lenguaje sugiere el diseño hardware.
- ¿Por qué usar HDL?
 - El diseño es mucho más rápido.
 - Permite simular antes de la implementación física.
 - Las herramientas de diseño se encargan de los pasos automatizables.

*No es lo mismo describir **hardware** que programar **software***

Lenguaje de Descripción Hardware

- VHDL
 - VHSIC (Gobierno de EE.UU. 1980).
 - IEEE VHDL'87.
 - www.vhdl.org
- Verilog
 - Desarrollado por CADENCE.
 - IEEE 1364.
 - www.eda.org
- A partir de C:
 - Handel C
 - System C
 - C/C++ (síntesis de alto nivel)

Lenguaje de Descripción Hardware

- VHDL
 - Descripción de la estructura del circuito
 - Descomposición en sub-circuitos
 - Interconexión de sub-circuitos
 - Comportamiento
 - Estructural
 - Permite la especificación de la funcionalidad de un circuito utilizando formas familiares en los lenguajes de programación
 - Permite la simulación del circuito antes de su fabricación
 - Testear y comparar alternativas sin necesidad de prototipos hardware

Lenguaje de Descripción Hardware

- Verilog:
 - Circuitos Integrados + Sistemas Analógicos + Señales (*comportamiento o estructural*)
 - Analógico:
 - Bloques Analógicos
 - Operadores Integrales y Derivada
 - Transformada de Laplace
 - Señales:
 - Módulo de señales Analógico/Digital
 - Reglas para convolución de señales
 - Conversores A-D y D-A


Lenguajes de Descripción Hardware

- ¿ Por qué VHDL?
 - Lenguaje **más utilizado** para el diseño de CI
 - Gran cantidad de **compiladores** de eficacia probada para su implementación en FPGA o sobre silicio.
(Synopsys, Xilinx, Mentor Graphics, Cadence, hp ...)
 - Verilog necesita descripciones a un nivel más bajo. Es más utilizado para diseñar circuitos de tratamiento de señales. Es el más utilizado en América.

Descripción Hardware en VHDL

- Descripción de un Sistema Digital:

 Un sistema digital está descrito por sus entradas y sus salidas, donde las salidas dependen de las entradas



Estructura de un Modelo VHDL

Los modelos VHDL están formado por 2 partes:

- *Entity*

- Define externamente al circuito o subcircuito
- Nombre y número de puertos, tipos de datos de entrada y salida
- Tienes toda la información necesaria para conectar tu circuito a otros circuitos

- *Architecture*

- Define internamente el circuito
 - Señales internas, funciones, procedimientos, constantes ...
- Puede haber varias arquitecturas para una entidad

Elementos Básicos de VHDL

entity F is

port (A, B: in bit; Y out bit);
end F

Entradas y salidas

architecture circuito of F is

signal D, E: bit_vector(1 downto 0);

signal H: bit;

begin

(...)

end architecture circuito;

Señales internas

funcionalidad

Cada señal es un cable

Elementos Básicos de VHDL

```
-- comment
```

```
ENTITY name IS
```

```
    SIZE INT  
    GENERIC (parameter list);
```

```
    PORT (io list);  
    DIN IN: Bit_vector(Size-a downto 0)
```

```
END name;
```

parameter list:

parameter_i : type_name; ...

retardo: time; error: boolean

io list:

port_i : io_type type_name; ...

io_type

IN | OUT | INOUT | BUFFER

entradaA: in bit_vector(7 downto 0);

salidaC: out std_logic;

Elementos Básicos de VHDL

type_name

BIT {'0','1'} – **STD_LOGIC**

BIT_VECTOR (range) – **STD_LOGIC_VECTOR** (range)

BOOLEAN {TRUE,FALSE}

CHARACTER {ascii}

STRING {ascii}

SEVERITY_LEVEL {NOTE, WARNING, ERROR, FAILURE}

INTEGER [range]

NATURAL [range]

POSITIVE [range]

REAL [range]

TIME

1000

0 TO 3 ->>> Es un 1

3 DOWNT0 ->>> Es un 8

range

n_min **TO** n_max n_max **DOWNT0** n_min

Elementos Básicos de VHDL

- Señales:

- Representan elementos de memoria o conexiones
- Los puertos de una entidad
- En la arquitectura antes del BEGIN, lo cual nos permite realizar conexiones entre diferentes módulos

señal <= valor

- Variables

- Se utilizan como índices (instrucciones de bucle o modelar componentes)
- Las variables NO representan conexiones o estados de memoria

variable := valor

No las vamos a usar

Elementos Básicos de VHDL

- Descripción funcional:

```
ARCHITECTURE arch_name OF entity_name IS
  signal_i;
BEGIN
  -- sentencias concurrentes
  AND, OR, NOT, NAND, XOR, +, - ...
  WAIT
  -- procedural (secuencial) assertions
  PROCESS (sensitivity list)
    variable_j;
  BEGIN
    -- asignaciones, sentencias condicionales, bucles
  END PROCESS;
END arch_name;
```

Elementos Básicos de VHDL

- Dos métodos para representar la funcionalidad:
 - Processes:
 - Conjunto de sentencias secuenciales. El orden de las sentencias puede afectar al resultado.
 - Sentencias concurrentes:
 - Sentencias e invocaciones a procesos que se ejecutan en paralelo. Da igual en qué orden se escriban.

Elementos Básicos de VHDL

Architecture ver1 of test is
begin

```
c <= a and b;  
z <= c when e = '1' else 'Z';  
seq: process (a, b)
```

Sentencias concurrentes

begin

```
if a = b then  
    f <= a or b;  
end if;  
If a = "1000" then  
    d <= f;  
end if;
```

Las entradas de las sentencias tienen que estar en la lista de sensibilidad

Sentencias secuenciales:
Sólo dentro de los procesos

```
end process;  
end ver1;
```

Elementos Básicos de VHDL

- Operadores basicos:


abs

**, /, mod, rem*

+ (sig.), - (sig)

+, -, &

and, or, nand, nor ...

 

y<=(x1 and x2) or d(0);

y(1) <= x1 and not x2;

y: bit_vector (1 downto 0);

y <= x1&x2;

Elementos Básicos de VHDL

- Sentencias Concurrentes (I):

```
signal_name <= valor_1 when condición1 else  
                valor_2 when condición2 else  
                ...  
                valor_i when condicióni else  
                otro_valor;
```



```
salida <= "00" when entrada = "0001" else  
          "01" when entrada = "0010" else  
          "10" when entrada = "0100" else  
          "11";
```

Elementos Básicos de VHDL

- Sentencias Concurrentes (II):

```
with identificador select  
signal_name <= valor_1 when valor_identificador1,  
                valor_2 when valor_identificador2,  
                ...  
                valor_i when valor_identificadori,  
                otro_valor when others;
```




```
with entrada select  
salida <= "00" when "0001",  
         "01" when "0010",  
         "10" when "0100",  
         "11" when others;
```

Elementos Básicos de VHDL

- Sentencias secuenciales condicionales (I):
 
```
if cond_1 then
...    --sequential statements
elsif cond-n then
...    --sequential statements
else   ... --sequential statements
end if;
```



```
if a = b then
    c <= a or b;
elsif a<b then
    c <= b;
else
    c <= "0000";
end if;
```

Elementos Básicos de VHDL

- Sentencias secuenciales condicionales (II):

```
case expression is  
  when choice_1 => ... --seq. statements;  
  when choice_n => ... --seq. statements;  
  when others => ... --seq. statements;  
end case;
```




```
case RGB is  
  when "111" => r <= 0;  
  when "100" => r <= 1;  
  when "110" => r <= 1;  
  when others => r <= 0;  
end case;
```

Síntesis de Sentencias Secuenciales

- Simulación de procesos:
 - Un proceso se simula si cambia alguna señal de su lista de sensibilidad
 - Si un proceso representa lógica combinacional su lista debería incluir todas las entradas
 - Si un proceso representa lógica secuencial (un registro o un contador), su lista sólo debe incluir la señal de reloj y el reset o clear en caso de que sea asíncrono

Síntesis de Sentencias Secuenciales

- Implementación de procesos:

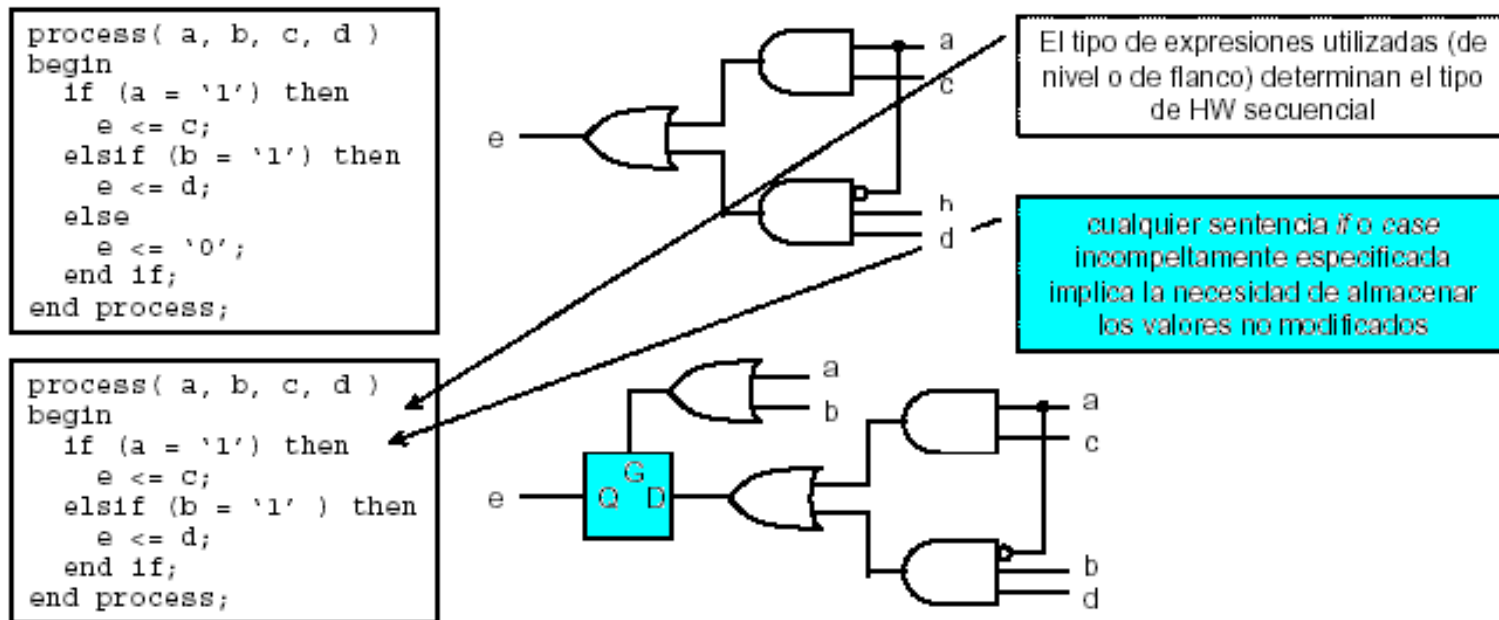

Síntesis de Sentencias Secuenciales

- Implementación de procesos: registro de 32 bit

Reg: process (clk)

begin

if (clk'event and si ha habido flanco de subida clk = '1') then

if (reset = '1') then

Dout <= "00000000000000000000000000000000";

else

if (load='1') then

Dout <= Din;

end if;


end if;

end if;

end process;


Elementos Básicos de VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity encoder is
    port (invec: in std_logic_vector(7 downto 0); enc_out: out std_logic_vector(2 downto 0));
end encoder;
architecture rtl of encoder is
begin
    encode: process (invec)
    begin
        case invec is
            when "00000001" => enc_out <= "000";
            when "00000010" => enc_out <= "001";
            when "00000100" => enc_out <= "010";
            when "00001000" => enc_out <= "011";
            when "00010000" => enc_out <= "100";
            when "00100000" => enc_out <= "101";
            when "01000000" => enc_out <= "110";
            when "10000000" => enc_out <= "111";
            when others => enc_out <= "000";
        end case;
    end process;
end rtl;
```

 

Elementos Básicos de VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity encoder is
    port (invec:in std_logic_vector(7 downto 0); enc_out:out std_logic_vector(2 downto 0));
end encoder;
architecture rtl of encoder is
begin
    process (invec)
    begin
        if invec(7) = '1' then      enc_out <= "111";
        elsif invec(6) = '1' then  enc_out <= "110";
        elsif invec(5) = '1' then  enc_out <= "101";
        elsif invec(4) = '1' then  enc_out <= "100";
        elsif invec(3) = '1' then  enc_out <= "011";
        elsif invec(2) = '1' then  enc_out <= "010";
        elsif invec(1) = '1' then  enc_out <= "001";
        elsif invec(0) = '1' then  enc_out <= "000";
        else      enc_out <= "000";
        end if;
    end process;
end rtl;
```

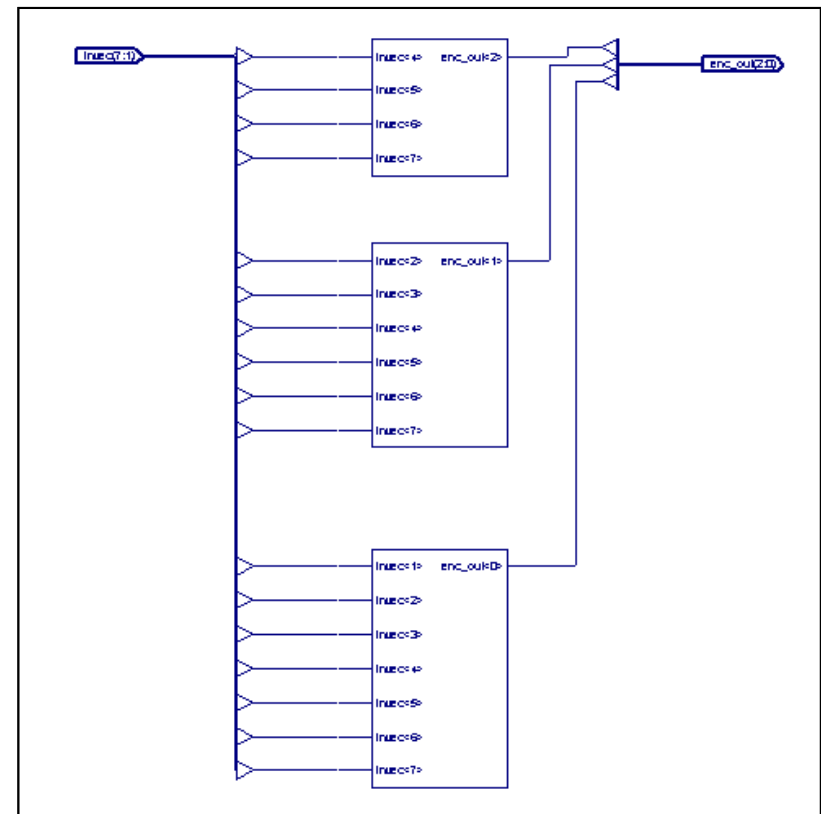


Elementos Básicos de VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity encoder is
port (invec: in std_logic_vector(7 downto 0); enc_out: out std_logic_vector(2 downto 0));
end encoder;
architecture rtl of encoder is
begin
    enc_out <= "111" when invec(7) = '1' else
               "110" when invec(6) = '1' else
               "101" when invec(5) = '1' else
               "100" when invec(4) = '1' else
               "011" when invec(3) = '1' else
               "010" when invec(2) = '1' else
               "001" when invec(1) = '1' else
               "000" when invec(0) = '1' else
               "000";
end rtl;
```

Elementos Básicos de VHDL


- Bucles (sólo dentro de los procesos):
 
```
for loop_var in range loop  
... --sequential statements  
end loop;
```



```
for i in 3 downto 0 loop  
-- i es una variable q no necesita  
-- ser declarada  
    d(i) <= a(i+1);  
end loop;
```
 
```
while condición loop  
... --sequential statements  
end loop;
```



```
while contador > 0 loop  
    contador := contador-1;  
    resultado := resultado+data;  
end loop;
```

No las vamos a usar

Elementos Básicos de VHDL

- Expresiones secuenciales:

```
wait;  
wait on signal_list;  
wait for time_expression;  
wait until condition;
```

Para esperar 10ns en una
simulación
wait for 10ns;

```
signal'event  
signal'last_event  
signal'last_value
```

Para que un registro haga algo
sólo en el flanco de subida:

```
if clock'event and clock = '1';
```

Elementos Básicos de VHDL

- Descripción estructural: (*estructural*)
 - Describe las interconexiones entre distintos módulos
 - Estos módulos pueden a su vez tener un modelo estructural o de comportamiento
 - Normalmente esta es una descripción a más alto nivel

Elementos Básicos de VHDL

- Descripción Estructural:

```
ARCHITECTURE arch_name OF entity_name IS
  COMPONENT component_name
    GENERIC (...);
    PORT (...);
  END COMPONENT;
signal declarations;
BEGIN
  component_i: component_name
    GENERIC MAP (parameter_value)
    PORT MAP (io_name)
END arch_name;
```

Elementos Básicos de VHDL

» Ejemplo

architecture structure of F is

component G

port (Ag, Bg: in bit; Yg: out bit);

end component;

component H

port (Ah, Bh: in bit; Yh: out bit);

end component;

component I

port (Ai, Bi: in bit; Yi: out bit);

end component;

signal YA, YB, Yout: bit;

begin


mod_G: G port map (Ag=>A; Bg=>B; Yg=>YA);

mod_H: H port map (Ah=>A; Bh=>B; Yh=>YB);

mod_I : I port map (Ai=>YA; Bi=>YB; Yi=>Yout);

Y<=Yout;


end structure;

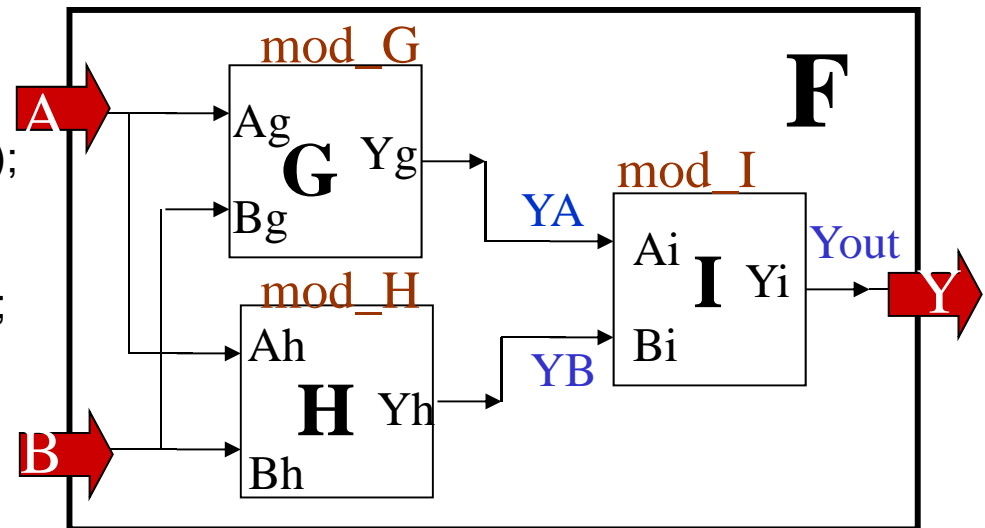

Elementos Básicos de VHDL

- **GENERATE:** Las secuencias de generación de componentes permiten crear una o más copias de un conjunto de interconexiones, lo cual facilita el diseño de circuitos mediante descripciones estructurales.
 
```
for indice in rango generate
  -- instrucciones concurrentes
end generate;
```




```
component comp
  port( x: in bit; y: out bit);
end comp
...
signal a, b: bit_vector(0 to 7)
...
gen: for i in 0 to 7 generate
  u: comp port map (a(i),b(i));
end generate gen;
```

No lo vamos a usar

Máquina de Estados Finita (FSM)

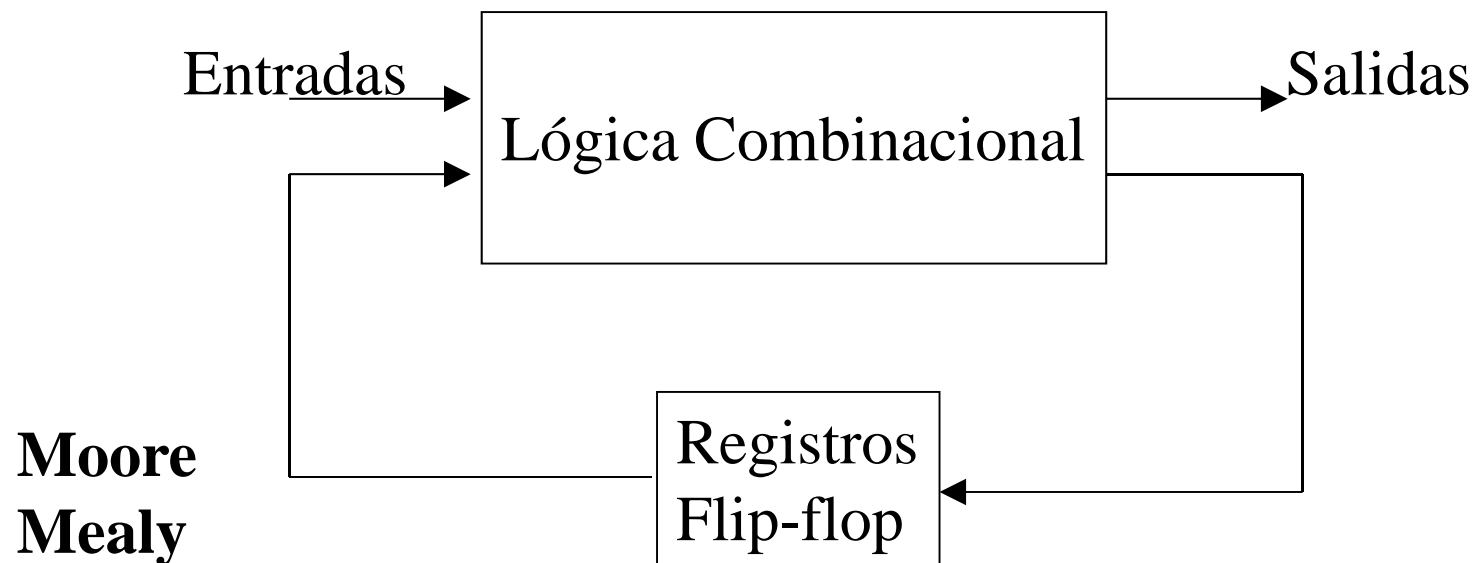- Todo circuito secuencial se divide en un circuito combinacional que implementa la salida del circuito y la transición al siguiente estado y en unos elementos de almacenamiento.



Máquina de Estados Finita (FSM)


architecture comportamiento **of** *FSM* **is**
internal signal declarations;
begin

síncrono: **process** (*clock, reset*)
begin
 vhdl indicando los flip-flops
end process síncrono;

comb: **process** (*sensitivity list*)
begin
 vhdl indicando la lógica combinatorial
end process comb;

end comportamiento;

Máquina de Estados Finita (FSM)

 

Máquina de Estados Finita (FSM)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity FSM is
    port(reset, E, clk: in bit; O: out bit);
end FSM;
architecture ARCH of FSM is
    type ESTADOS is (S1, S2, S3,S4);
    signal ESTADO, SIG_ESTADO: ESTADOS;
```

```
begin
```

```
    SINCRONO: process(clk,reset)
    begin
        if reset='1' then
            ESTADO<=S1;
        elsif clk'event and clk='1' then
            ESTADO<= SIG_ESTADO;
        end if;
    end process SINCRONO;
```

```
end ARCH;
```

```
    COMB: process(ESTADO,E)
    begin
        case ESTADO is
            when S1 =>
                O <= '0';
                if (E='0') then SIG_ESTADO<=S2;
                else SIG_ESTADO<=S1;
                end if;
            when S2 =>
                O <= '0';
                if (E='0') then SIG_ESTADO<=S3;
                else SIG_ESTADO<=S1;
                end if;
            when S3 =>
                O <= '0';
                if (E='0') then SIG_ESTADO<=S3;
                else SIG_ESTADO<=S4;
                end if;
            when S4 =>
                O <= '1';
                if (E='0') then SIG_ESTADO<=S2;
                else SIG_ESTADO<=S1;
                end if;
        end case;
    end process control;
```

Máquina de Estados Finita (FSM)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity FSM is
    port(reset, E, clk: in bit; O: out bit);
end FSM;
architecture ARCH of FSM is
    type ESTADOS is (S1, S2, S3,S4);
    signal ESTADO, SIG_ESTADO: ESTADOS;
```

```
begin
```

```
SINCRONO: process(clk,reset)
begin
    if reset = '1' then
        ESTADO<=S1;
    elsif clk'event and clk='1' then
        ESTADO<= SIG_ESTADO;
    end if;
end process SINCRONO;
```

```
end ARCH;
```

```
COMB: process(ESTADO,E)
begin
    case ESTADO is
        when S1 =>
            O <= '0';
            if (E='0') then SIG_ESTADO<=S2;
            else SIG_ESTADO<=S1;
            end if;
        when S2 =>
            O <= '0';
            if (E='0') then SIG_ESTADO<=S3;
            else SIG_ESTADO<=S1;
            end if;
        when S3 =>
            O <= '0';
            if (E='0') then SIG_ESTADO<=S3;
            else SIG_ESTADO<=S4;
            end if;
        when S4 =>
            O <= '1';
            if (E='0') then SIG_ESTADO<=S2;
            else SIG_ESTADO<=S1;
            end if;
    end case;
end process control;
```